Transverter 144-1296 MHz (1998)

Il fournit une puissance de 10W. La tête de réception fait usage d’un ATF36077 de chez Agilent et la conversion de fréquence est assurée par un mélangeur à diodes. La puissance RF est délivrée par le (à présent démodé) module Mitsubishi M57762.

Les schémas & documentation sont toujours sous forme manuscrite (difficilement lisible).

